

sowane są jednak najczęściej naczynia kształtu, wskazanego na rys. 137.\*) Wtedy należy wykonać dwa pomiary oporu. Przedewszystkiem wymierza się opór roztworu soli kuchennej, której przewodność właściwa dokładnie jest znana. Przy różnych temperaturach przewodność właściwa roztworu nasyconego soli kuchennej na 1 cm długości i 1 cm<sup>2</sup> przekroju wynosi:

przy 15°	—	0,2015	Ω <sup>-1</sup> cm <sup>-1</sup>
" 16°	—	0,1063	" "
" 17°	—	0,2112	" "
" 18°	—	0,2161	" "
" 19°	—	0,2210	" "
" 20°	—	0,2260	" "

Oznaczmy przewodność właściwą roztworu soli kuchennej przez  $\gamma$ , oporność tego roztworu w powyższym naczyniu przez  $r$ , a współczynnik zależny od wymiarów naczynia przez  $a$ , wtedy możemy napisać:

$$r = \frac{a}{\gamma}.$$

Następnie zaś należy zmierzyć w tym samym naczyniu oporność innego elektrolitu o przewodności  $\gamma_x$ . Oznaczmy tę oporność przez  $r_x$ ; w takim razie będzie:

$$r_x = \frac{a}{\gamma_x}.$$

Z powyższych dwóch równań otrzymamy:

$$\gamma_x = \gamma \cdot \frac{r}{r_x}.$$

Tego rodzaju postępowanie wymaga oczywiście dokładnego wymycia naczynia wodą przefiltrowaną (dystylowaną) przed nalaniem nowego elektrolitu i ważania na to, aby elektrody przy obu pomiarach zachowywały dokładnie to samo położenie.


## 66. Mierzenie oporności wielkich.

Oporności wielkie (zwykle powyżej stu tysięcy omów) najdogodniej mierzyć przez porównanie bezpośrednie z oporem wiadomym, przepuszczając prąd z tego samego źródła raz przez opór znany i drugi raz przez opór nieznan.\*\*) Odpowiedni układ połączeń wskazany jest na rys. 138,

\*) Elektrody stosowane w tych naczyniach są platynowe, pokryte czernią platynową. Takie elektrody zapewniają małą gęstość prądu na ich powierzchni i przez to zabezpieczają od polaryzacji.

\*\*) Inny sposób bardziej złożony, stosowany do mierzenia oporów bardzo wielkich czytelnik znajdzie w książce prof. Kazimierza Drewnowskiego: „Pomiary elektrotechniczne”, Lwów r. 1914.

gdzie mamy źródło prądu stałego,  $R$  — wielki opór znany (np.  $100.000 \Omega$ )  $X$  — opór nieznany,  $r$  — bocznik do galwanometru  $G$ . Jeżeli przełącznik  $p$  znajduje się na kontakcie  $a$ , to w obwód włączony jest opór  $R$ ; przy przesunięciu zaś przełącznika na kontakt  $b$ , włącza się opór nieznany  $X$ . Oznaczmy siłę elektromotoryczną źródła prądu przez  $E$ , oporność galwanometru przez  $g$  a oporności bocznika, stosownie do tego, czy w obwodzie włączony jest opór wiadomy, czy też niewiadomy, przez  $r_1$  i  $r_2$ . Oporność boczników dobiera się w taki sposób, aby otrzymać w obu przypadkach odchylenia galwanometru możliwie zbliżone do siebie, niezbyt wielkie i niezbyt małe.

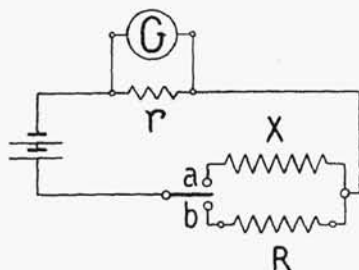

Rys. 138. Układ połączeń do pomiaru wielkich oporów.

Prądy w części nierozgałęzionej obwodu oznaczmy przez  $J_1$  i  $J_2$ , w galwanometrze zaś przez  $i_1$  i  $i_2$ , a to odpowiednio do tego, jaki opór jest włączony znany, czy nieznany.

Przyjmując oporność wewnętrzną źródła prądu i oporność przewodników łączących, jako bardzo małe, w porównaniu do innych oporności możemy na zasadzie prawa Ohma ułożyć równania:

$$J_1 = \frac{E}{R + \frac{r_1 \cdot g}{r_1 + g}},$$

$$J_2 = \frac{E}{X + \frac{r_2 \cdot g}{r_2 + g}}.$$

Na podstawie zaś znanych praw rozgałęzienia prądów:

$$J_1 = i_1 \cdot \frac{r_1 + g}{r_1},$$

$$J_2 = i_2 \cdot \frac{r_2 + g}{r_2}.$$

Założmy teraz, że prądy  $i_1$  i  $i_2$  wywołują w galwanometrze wychylenia  $\alpha_1$  i  $\alpha_2$ , proporcjonalne do natężeń prądów. Oznaczając stałą galwanometru przez  $C$ , mamy:

$$i_1 = C \cdot \alpha_1,$$

$$i_2 = C \cdot \alpha_2.$$

Z powyższych sześciu równań wynika, że:

$$C \cdot \alpha_1 = \frac{r_1}{r_1 + g} \cdot \frac{E}{R + \frac{r_1 \cdot g}{r_1 + g}}$$

$$C \cdot \alpha_2 = \frac{r_2}{r_2 + g} \cdot \frac{E}{X + \frac{r_2 \cdot g}{r_2 + g}}$$

Dzieląc zaś jedno równanie przez drugie, otrzymamy:

$$X = \left( R + \frac{r_1 \cdot g}{r_1 + g} \right) \cdot \frac{\alpha_1 \cdot (r_1 + g) \cdot r_2}{\alpha_2 \cdot (r_2 + g) \cdot r_1} - \frac{r_2 \cdot g}{r_2 + g}$$

Oporność galwanometru, łącznie z włączonym równolegle bocznikiem, można często pominąć wobec dużych oporów  $R$  i  $X$ , wtedy, opuszczając wyrazy  $\frac{r_1 \cdot g}{r_1 + g}$  i  $\frac{r_2 \cdot g}{r_2 + g}$  w powyższym wzorze, otrzymamy:

$$X = R \cdot \frac{\alpha_1 \cdot (r_1 + g) \cdot r_2}{\alpha_2 \cdot (r_2 + g) \cdot r_1}$$


W praktyce elektrotechnicznej podany wyżej sposób wyznaczania oporności stosuje się głównie do mierzenia oporności izolacji. Wtedy posługujemy się nieraz zamiast galwanometrów — woltomierzami, albo amperomierzami.

Przyrząd pomiarowy włącza się w obwód tak, jak wskazano na rys. 139; w razie potrzeby w obwód wprowadza się jeszcze opór dodatkowy. Ustawiając przełącznik na kontakcie  $a$ , łączymy przyrząd pomiarowy wprost ze źródłem prądu, przesuwając zaś przełącznik na kontakt  $b$ , wprowadzamy w obwód niewiadomy opór  $X$ .

Oznaczmy opór przyrządu pomiarowego, łącznie z oporem dodatkowym, przez  $R$ , siłę elektromotoryczną źródła prądu przez  $E$ , a natężenia prądu, przy położeniach przełącznika na kontaktach  $a$  i  $b$ , odpowiednio przez  $i_1$  i  $i_2$ . Wtedy otrzymamy: \*)

$$i_1 = \frac{E}{R}$$

$$i_2 = \frac{E}{R + X}$$

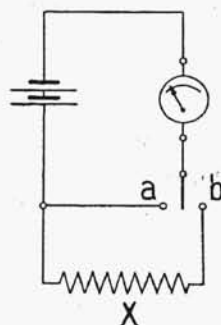

Rys. 139. Pomiar oporu przez porównanie wychyleń przyrządu pomiarowego.

\*) Opór źródła i przewodników, łączących poszczególne części obwodu pomiędzy sobą, pomijamy.

W amperomierzach i woltomierzach odchylenia wskazówek, odczytane na skali, są proporcjonalne do prądów, przepływających przez przyrządy pomiarowe, wprowadzając przeto zamiast prądów odchylenia wskazówki przyrządu pomiarowego  $\alpha_1$  i  $\alpha_2$ , znajdziemy:

$$C \cdot \alpha_1 = \frac{E}{R},$$

$$C \cdot \alpha_2 = \frac{E}{R + X}.$$

Z tych równań wyznaczamy  $X$ :

$$X = R \cdot \left( \frac{\alpha_1}{\alpha_2} - 1 \right) \dots \dots \dots (a)$$

Chcąc otrzymać wyniki pomiaru jaknajdokładniejsze, trzeba stosować przyrządy pomiarowe różne dla różnych oporów niewiadomych. Przedewszystkiem należy oczywiście starać się o to, aby odchylenie  $\alpha_1$  było jaknajwiększe, a odchylenie  $\alpha_2$  odpowiadało zasadzie, że błąd względny \*) w wyrazie

$$\left( \frac{\alpha_1}{\alpha_2} - 1 \right)$$

powinien być jak najmniejszy.

Założmy, że przy odczytywaniu wskazania  $\alpha_2$  popełnimy błąd  $\Delta \alpha_2$ , wtedy błąd względny w wyrazie powyższym będzie:

$$\alpha_1 \cdot \alpha_2^{-2} \cdot \left( \frac{\alpha_1}{\alpha_2} - 1 \right)^{-1} \cdot \Delta \alpha_2.$$

Wartość tego wyrazu osiąga minimum przy takiej wartości  $\alpha_2$ , przy której pochodna współczynnika przy  $\Delta \alpha_2$  według  $\alpha_2$  będzie równa zero.

Przekształcając powyższy czynnik, otrzymamy:

$$\alpha_1 \cdot \alpha_2^{-2} \cdot \left( \frac{\alpha_1}{\alpha_2} - 1 \right)^{-1} = \frac{\alpha_1 \cdot \alpha_2}{\alpha_2^2 \cdot (\alpha_1 - \alpha_2)} = \frac{\alpha_1}{\alpha_2 \cdot (\alpha_1 - \alpha_2)}.$$

Pochodną zaś tego czynnika będzie:

$$\begin{aligned} \frac{d}{d \alpha_2} \left[ \frac{\alpha_1}{\alpha_2 \cdot (\alpha_1 - \alpha_2)} \right] &= - \frac{\alpha_1}{\alpha_2^2 \cdot (\alpha_1 - \alpha_2)^2} \cdot \frac{d}{d \alpha_2} \left[ \alpha_2 \cdot (\alpha_1 - \alpha_2) \right] = \\ &= \frac{\alpha_1}{\alpha_2^2 \cdot (\alpha_1 - \alpha_2)^2} \cdot (2 \alpha_2 - \alpha_1). \end{aligned}$$

\*) Patrz rozdział XI. Błąd względny pewnej wielkości wyraża się stosunkiem różniczki tej wielkości do niej samej.

Wyraz ten równa się zero, jeżeli:

$$2 \alpha_2 = \alpha_1,$$

czyli:

$$\alpha_2 = \frac{1}{2} \cdot \alpha_1.$$

Podstawiając wartość  $\alpha_2$  we wzór (a) (str. 134), otrzymamy:

$$X = R.$$


Z tego rozumowania wynika, że najdokładniej zmierzemy opór niewiadomy, gdy do pomiaru zastosujemy przyrząd, którego opór, łącznie z oporem dodatkowym, równa się oporowi niewiadomemu.

Można podany powyżej sposób stosować również do pomiaru oporności średnich, należy jednak w tym razie używać amperomierzy z oporami dodatkowymi, gdy zaś mamy mierzyć oporności duże, odpowiednie są woltomierze, których oporność zazwyczaj jest znacznie większa od oporności amperomierzy.

## 67. Omomierze.

Przyrządy pomiarowe, posiadające skalę z podziałką na omy, nazywamy omomierzami. Są dwie różne zasady ustroju omomierzy.

a) Omomierze woltomierzowe. Według jednej z tych zasad omomierze mają taki sam ustrój, jak woltomierze. Założmy, że przyrząd z podziałkami na wolty połączyliśmy bezpośrednio z odpowiednim źródłem prądu i otrzymaliśmy w tych warunkach odchylenie  $\alpha_1$ ; wprowadzając następnie w powyższy obwód opór niewiadomy  $X$  (rys. 140), otrzymujemy odchylenie mniejsze  $\alpha_2$ , wtedy  $X$ , jak wiemy z poprzednich rozumowań, wyraża się wzorem (a) (str. 134), albo inaczej:

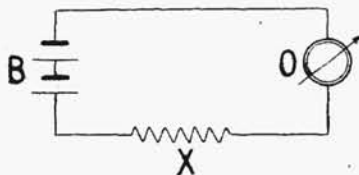

Rys. 140: Łączenie w obwód omomierza.

$$X = \alpha_1 \cdot R \cdot \frac{1}{\alpha_2} - R \quad . . . . . (b)$$

Przy różnych oporach  $X$  otrzymywać będziemy różne wychylenia  $\alpha_2$ ; inne zaś wielkości w tym wzorze są stałe, przeto na skali przyrządu obok działek i liczb, oznaczających wolty, możemy podać działki i liczby, wyrażające omy.

Mając takie podziałki wystarczy włączyć omomierz w obwód według rys. 140, aby móc odczytać na skali wartość oporu  $X$ .