

W podobny sposób jak układ z rys. 5-34d mogą być budowane tzw. *układy sekwencyjne liniowe*, w których

$$Q_{i+1} = Q_i \oplus S_i$$

przy czym S_i może być sygnałem wejściowym x , stanem Q_j albo stałą 0. Układy takie są wykorzystywane jako generatory ciągów kodowych.

Innym interesującym układem rejestru przesuwającego, w którym na sygnałach między sąsiednimi przerzutnikami dokonywane są działania logiczne, jest układ do zamiany naturalnego kodu dwójkowego w kod dwójkowo-dziesiętny 8421. Zamiana ta jest realizowana na liczbach wprowadzanych szeregowo od bardziej znaczących bitów, a układ składa się z odpowiedniej liczby jednakowych bloków dekady. Zasada działania jest następująca:

— jeśli zawartość dekady rejestru ($Q_4Q_3Q_2Q_1$) tworzy liczbę mniejszą od 5, to wiadomo, że po wpisaniu następnego bitu zawartość dekady nie przekroczy liczby 9, więc nie jest potrzebna żadna korekcja stanu rejestru;

— jeśli zawartość dekady tworzy liczbę większą od 4, to po następnym impulsie taktującym powstanie liczba większa od 9, która powinna zostać skorygowana, tak aby powstał sygnał przeniesienia do następnej dekady ($Q_5 = 1$) i odpowiednia reszta w dekadzie rozważanej.

Na przykład stan (0100) może w sposób naturalny dla rejestru zmienić się w (100 x_0) natomiast stan (0110) musi być skorygowany w następnym takcie na 1-(001 x_0). Wszystkie możliwe przejścia opisuje tablica z rys. 5-35. Pominęto w niej Q'_1 , gdyż $Q'_1 = x_0$. Jedną z możliwych realizacji dekady przedstawiono na rys. 5-36. Wyjście $y_p = Q_5$ jest wejściem następnej dekady; na x_0 przychodzi liczba wejściowa. Liczbę w kodzie 8421 można też wyprowadzać równolegle, z wyjść $y_4y_3y_2y_1$.

5.5. LICZNIKI

5.5.1. UKŁADY PODSTAWOWE

Liczniki nazywane są układy służące do zliczania impulsów. Ogólne zasady ich projektowania i odpowiednie przykłady podane były w p. 4.4.3 i 4.4.4, w których wprowadzono podział na *liczniki równoległe* (zwane też *synchronicznymi*) oraz *szeregowo* (*asynchroniczne*).


Zasady budowania liczników równoległych wyjaśnia rys. 5-37a. Podstawowym elementem jest przerzutnik typu t , a elementy I przygotowują sygnał wzbudzenia co sprawia że bezpośrednią przyczyną zmiany stanu odpowiednich przerzutników jest zmiana wartości x . Ustalenie się nowej liczby w liczniku następuje po czasie równym czasowi przerzutu najpowolniejszego przerzutnika (rys. 5-37b) i zwiększonemu o czas przenoszenia sygnału przez element I . Elementy iloczynu w kolejnych stopniach mają coraz więcej wejść i obciążają przerzutniki co ogranicza dopuszczalną liczbę stopni.

Licznik szeregowy jest prostszy (rys. 5-37c), ale szeregowo działanie jego przerzutników sprawia że ustalenie się nowej liczby w liczniku następuje — w najgorszym przypadku — po czasie będącym sumą czasów przerzutu wszystkich przerzutników (rys. 5-37d). Może to powodować komplikacje przy odczytywaniu stanu licznika gdyż np. zmiana zawartości z liczby 3 na 4 odbywa się w sekwencji: 011–010–000–100. Mimo tych wad liczniki szeregowo są często stosowane w układach automatyki, gdyż szybkość działania nie jest zazwyczaj istotnym ograniczeniem, okresy przejściowe można ominąć dodatkowym bramkowaniem (przy dekodowaniu stanu), natomiast ważną zaletą jest prosta budowa i mała liczba elementów.

Oprócz podziału na liczniki szeregowo i równoległe duże znaczenie ma podział na liczniki dodające i odejmujące.

Liczniki dodające (liczące w przód, proste) po każdym impulsie wejściowym zwiększają liczbę zapisaną w liczniku o 1. Układy z rys. 5-37a,c są właśnie takimi licznikami (określenie „dodające” często się pomija, gdyż ten typ liczników spotyka się najczęściej).

Liczniki odejmujące (liczące w tył, odwrotne) po każdym impulsie wejściowym zmniejszają zawartość o 1. Uzyskuje się to przez zamianę sygnałów Q_i na \bar{Q}_i w funkcjach wzbudzeń przerzutników. Jeśli stan $(Q_3Q_2Q_1)$ licznika wynosił np. (010), to licznik dodający wygeneruje następny stan (011), jeśli jednak swe działanie opiera na stanie $(\bar{Q}_3\bar{Q}_2\bar{Q}_1)$ to po (101) przejdzie do (110), co odpowiada (na wyjściach bez negacji) stanowi (001). W ten sposób ta sama struktura może zwiększać albo zmniejszać zawartość licznika, w zależności od tego, czy działa na pod-

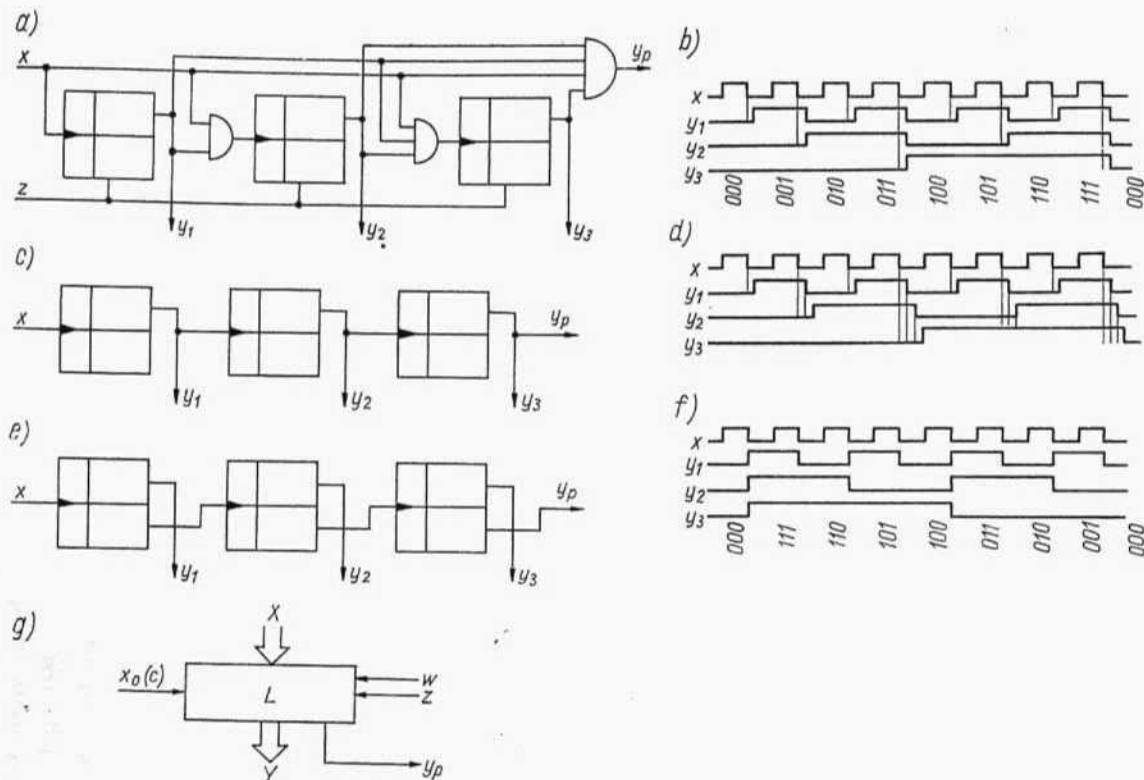


Rys. 5-37. Schematy i wykresy czasowe liczników: równoległego (a,b); szeregowego (c,d) i szeregowego odwrotnego (e,f) oraz symbol ogólny licznika (g)

Przykłady zastosowania tych przerzutników przedstawiono na rys. 5-38. Bramkujące działanie wejść \mathcal{J} i K wykorzystano do budowy układu równoległego, a proste elementy D — do układu szeregowego (sygnałów $\mathcal{J} = K = 1$ nie pokazano na rysunku).

Według określeń przyjętych przy syntezie układów, wersja licznika z rys. 5-38a jest układem asynchronicznym, gdyż nie wykorzystuje impulsów taktujących (x jest wejściem układu). Jednakże w wielu przypadkach sygnał x ma charakter sygnału taktującego, a podstawowa informacja jest wpisywana równolegle; układ należałoby wówczas uważać za synchroniczny i wejście x zamienić na c . W zależności od potrzeb stosowane będą obie te wersje.

5.5.2. LICZNIKI PIERŚCIENIOWE

Odrębną grupę liczników stanowią układy o kodzie wyjściowym „1 z n ”, zwane *licznikami pierścieniowymi*. Strukturalnie najprostszym licznikiem tego typu jest rejestr przesuwający z wpisaną jedną jedynką

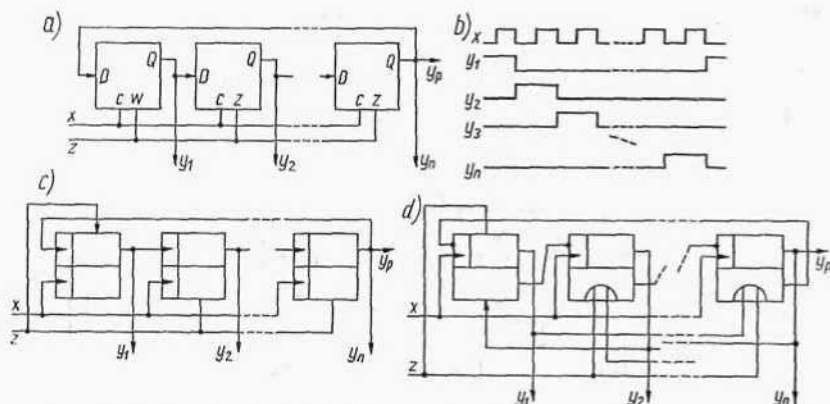


Rys. 5-39. Liczniki pierścieniowe i rozwiązania dynamiczne (a,c,d), wykres czasowy (b)


(rys. 5-39a,b), która po każdym impulsie wejściowym jest przesuwana do następnego przerzutnika. Jeśli ostatni stopień jest połączony z pierwszym tworząc „pierścień”, to licznik o n stopniach liczy *modulo* n . Sprzężenie można zlikwidować, ale wówczas przed każdym cyklem liczenia musi być wpisany stan początkowy, tzn. $y_1 = 1, y_2 = \dots = y_n = 0$. Zamiast

5.5.3. LICZNIKI O ZADANEJ POJEMNOŚCI

Spośród opisanych wyżej liczników tylko liczniki pierścieniowe można było łatwo przystosować do żądanej pojemności, jako że ich pojemność P równa jest liczbie stopni n . W licznikach pseudopierścieniowych jest $P = 2n$, a w układach z kodem naturalnym — $P = 2^n$. Te — niejako naturalne — pojemności liczników nie zawsze są odpowied-

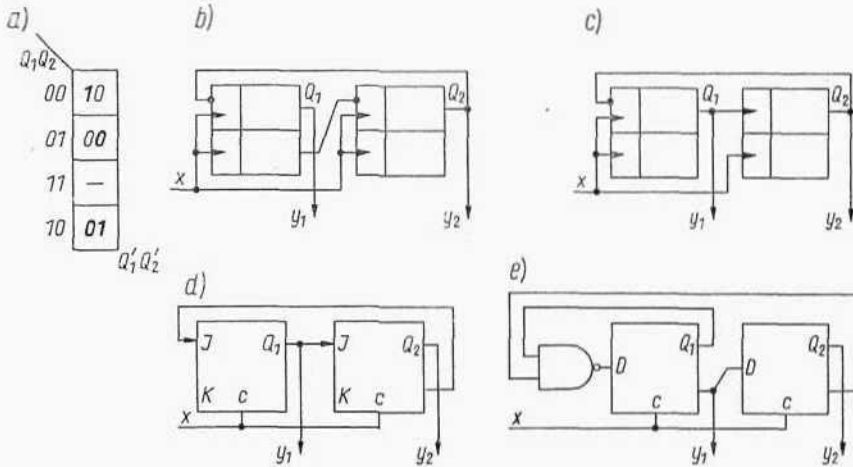

Rys. 5-42. Przykłady liczników mod 3 z kodem naturalnym

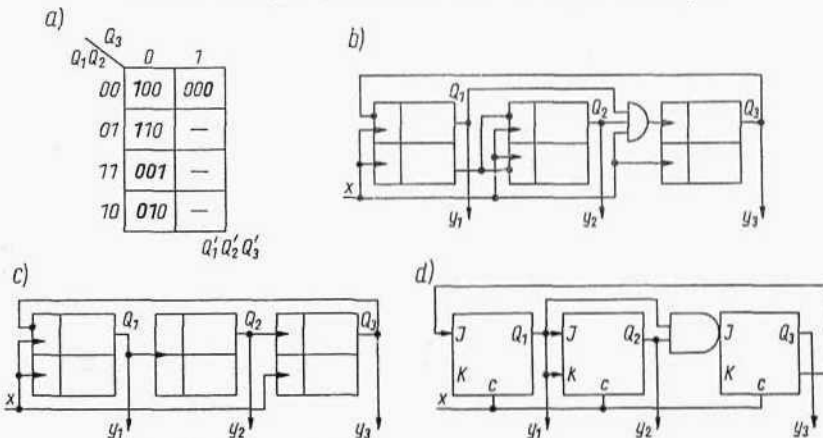


Rys. 5-43. Przykłady liczników mod 5 z kodem naturalnym


rzutników D to $D_1 = \overline{Q}_{n-1} \cdot \overline{Q}_n$, a dla pozostałych: $D_{n+1} = Q_i$. Tak skrócony licznik pseudopierścieniowy jest rozwiązaniem optymalnym dla pojemności 3 (z możliwością drobnych uproszczeń jak na rys. 5-12d), 5 i 9, ale często jest stosowany i przy innych wartościach P . Jeśli w układzie z rys. 5-45b wprowadzi się zmianę, tak aby było $K_1 = \overline{Q}_n$ (czyli $T_1 = \overline{Q}_n$), to uzyska się licznik równoległy o minimalnej liczbie przerzutników i pojemnościach z szeregu: 3, 7, 15, 21, 63, ..., ale o nietypowym, niewagowym kodzie.

Liczniki o pojemności większej od 10 buduje się najczęściej w postaci układów wielolicznikowych, przez połączenie mniejszych liczników, o prostej strukturze i łatwiejszych do zaprojektowania. Liczniki takiego układu mogą pracować szeregowo lub równoległe, w zależności od sposobu wprowadzania sygnałów wejściowych (rys. 5-46). Czas ustalania się zawartości w pierwszym przypadku jest sumą odpowiednich czasów poszczególnych liczników, natomiast w układzie równoległym jest równy czasowi ustalania się najwolniejszego licznika.

Możliwe jest szeregowe łączenie liczników równoległych, równo-

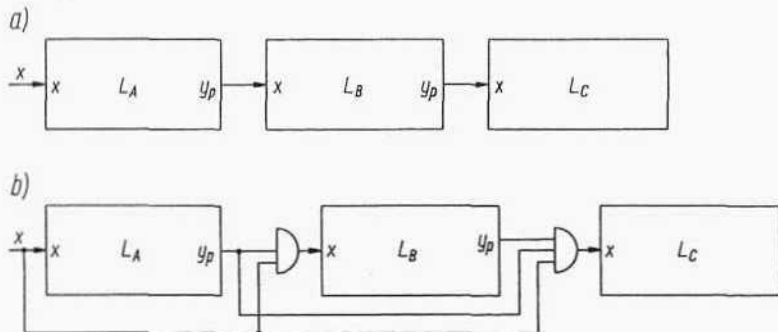

Rys. 5-46. Łączenie liczników: a) szeregowe; b) równoległe

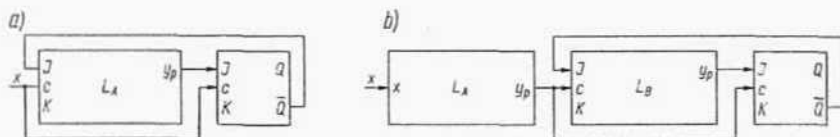

Rys. 5-47. Układy z modyfikacją pojemności licznika: a) $P = P_A + 1$; b) $P = P_A(P_B + 1)$

ległe — szeregowych itd., ale z pewnymi warunkami dla sygnałów y_p . Przy łączeniu szeregowym czas trwania stanu $y_p = 1$ nie jest istotny, ważna jest jedynie zmiana z 1 na 0. Przy łączeniu równoległym sygnał $y_p = 1$ powinien się pojawiać tylko w tych taktach, w których ma nastąpić zmiana stanu następnego licznika, a więc zazwyczaj y_p pochodzi ze specjalnego elementu I, wybierającego ostatni stan licznika. Tak więc układ z rys. 5-37a jest przystosowany do łączenia równoległego, natomiast inne opisane wyżej liczniki mogą być łączone tylko szeregowo.

W obydwu rozwiązaniach z rys. 5-46 pojemność całkowita jest iloczynem pojemności liczników składowych: $P = P_A \cdot P_B \cdot P_C$. Umożliwia to zastąpienie projektowania licznika o dużej pojemności — projektowaniem kilku liczników o mniejszej pojemności (jeśli P nie jest liczbą pierwszą), np. zamiast $P = 12$ można napisać $P = 4 \cdot 3$, co prowadzi do prostego układu. Realizacja liczników składowych jest szczególnie prosta, jeśli ich pojemność wynosi 2^n i dlatego, rozbijając P na czynniki, należy przede wszystkim wyłączać czynniki o wartościach 2^n . W przypadku pojemności nieparzystych może być pomocne rozwiązanie z rys. 5-47a, o pojemności $P = P_A + 1$. Wejścia J , K , c licznika dotyczą pierwszego przerzutnika w liczniku. Łatwo zauważyć, że rozwiązanie z rys. 5-42d jest szczególnym przypadkiem tego układu. Przez dołączenie jeszcze jednego licznika (rys. 5-47b) uzyskuje się $P = P_A(P_B + 1)$; podstawiając ten układ zamiast L_A w układzie z rys. 5-47a otrzymuje się $P = P_A(P_B + 1) + 1$ itd. Tego typu zależności umożliwiają łatwą realizację dowolnych liczników, ale nie zawsze optymalnych pod względem liczby przerzutników. Na przykład przy $P = 19$ można napisać $P = 2(8 + 1) + 1$, co wymaga użycia sześciu przerzutników, zamiast niezbędnych pięciu.

5.5.4. DEKADY

Liczniki o pojemności 10 (*dekady*) stanowią tak rozpowszechnioną grupę liczników, że zasługują na odrębne omówienie.

Liczniki dodające w kodzie 8421 projektuje się na podstawie tablicy z rys. 4-53a. Przykłady rozwiązań równoległych przedstawiono na rys. 5-48. W pierwszym układzie można pominąć połączenia narysowane linią przerywaną, co zmniejszy liczbę elementów i obciążenie sygnału x , ale zmieni układ z typowo równoległego na szeregowe połączenie przerzutnika z równoległym licznikiem mod 5.