

## 5. UKŁADY TYPOWE

### 5.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE

Opisane wyżej metody syntezy układów kombinacyjnych i sekwencyjnych można stosować bez pomocy maszyny cyfrowej tylko wówczas, gdy liczba sygnałów wejściowych układu nie jest duża. W przypadku urządzeń złożonych, o licznych sygnałach wejściowych i wyjściowych, projektowanie całego urządzenia jako jednego układu sekwencyjnego byłoby bardzo trudne i dlatego zazwyczaj jest ono dzielone na mniejsze części, łatwiejsze do opisania i projektowania. Części te (zwane *blokami* lub *zespołami funkcjonalnymi*) są dobierane tak, by realizowana przez nie funkcja była możliwie prosto i jednoznacznie określona, co upraszcza budowanie odpowiedniego układu, a także ułatwia eksploatację całego urządzenia (wymianę zespołów, odnalezienie uszkodzenia, kontrolę działania itp.). Dodatkowa zaleta podziału na bloki wynika z faktu, że w urządzeniach cyfrowych (nawet wówczas, gdy służą one do bardzo różnych celów) niektóre bloki często powtarzają się, co umożliwia zbudowanie dowolnego urządzenia w 50...90% z kilku lub kilkunastu typowych bloków o standardowych funkcjach. Ta cecha urządzeń cyfrowych została wykorzystana w systemach średniej skali integracji (MSI), zawierających gotowe bloki, zamiast oddzielnych elementów, jak w małej skali integracji (MSI). Zalety takiego rozwiązania są oczywiste.

Najczęściej powtarzające się zespoły funkcjonalne urządzeń to liczniki, konwertery kodów, rejestry i sumatory. Każdy z tych zespołów może występować w licznych wersjach, wynikających z odmienności zadań lub elementów, z których budowany. Opisanie wszystkich stosowanych rozwiązań bloków wykracza poza ramy tej książki i nie jest celowe, gdyż wiele dalszych odmian można łatwo uzyskać, powtarzając czynności niżej opisane, lecz z zastosowaniem innego kodu lub innych


elementów. Dla zwiększenia praktycznej przydatności opisywanych schematów, będą one przedstawiane w trzech wersjach:

— z wykorzystaniem elementów I, LUB, NIE i dowolnych przerzutników — dla zilustrowania zasady działania lub w przypadkach, gdy realizacja z elementów NOR, NAND jest oczywista;

— z wykorzystaniem elementów NOR i przerzutników z elementami impulsowymi — gdy ich zastosowanie wpływa na strukturę układu;

— z wykorzystaniem elementów NAND i przerzutników synchronizowanych — gdy ich zastosowanie wpływa na strukturę układu lub gdy struktura ta jest przyjęta w realizacjach MSI.

Jak z tego wynika, pierwsza wersja to schematy ideowe, druga — to praktyczne schematy dla elementów z systemów automatyki przemysłowej, a trzecia wersja — to schematy dla układów scalonych. Inne odmiany (np. NOR i JK) można tworzyć w sposób podobny do opisanych.

 

Rys. 5-1. Schematowe oznaczenia bloków kombinacyjnych (a) i sekwencyjnych (b)

Przy rysowaniu schematów dużych układów, zestawianych z bloków, jest celowe używanie symboli graficznych dla oznaczenia tych bloków. Ogólny symbol bloku kombinacyjnego, przetwarzającego stany  $X$  w  $Y$  przedstawiono na rys. 5-1a, a bloku sekwencyjnego (z pamięcią) na rys. 5-1b. Oprócz sygnałów informacyjnych  $x$  i  $y$  występują tu jeszcze sygnały sterujące:

$b$  — bramkujący —  $Y = f(X)$ , gdy  $b = 1$  oraz  $Y = \text{const}$ , albo  $Y = g(X)$ , gdy  $b = 0$ ; sygnałów tego typu może być wiele;

*w* — *wpisujący* — wprowadza stan *X* do pamięci układu;

*o* — *odczytujący* — wprowadza stan pamięci na wyjście *Y* układu;

*z* — *zerujący* — ustawia określony stan pamięci, np. same zera;

*c* — *taktujący* — zmienia stan pamięci na podstawie jej stanu poprzedniego (i ewent. sygnałów zewnętrznych  $x_0$ ).

Sygnały *w*, *z* i *c* nie zawsze odpowiadają wejściom przerzutników o tych samych nazwach. Sygnały *x* mogą występować w kilku grupach (np.  $X_1$  i  $X_2$  albo  $X$  i  $S$ ); niekiedy wprowadza się jeszcze dodatkowe sygnały  $x_0$ ,  $y_0$  i  $y_p$ . Wewnątrz prostokąta symbolizującego blok można umieszczać oznaczenia, wyróżniające rodzaj funkcji, stosowane kody itp.

## 5.2. KONWERTERY KODÓW I KOMUTATORY

### 5.2.1. KODERY

Układy służące do zamiany jednego kodu na drugi są nazywane *konwerterami kodów*, a ich szczególny przypadek — gdy kodem pierwotnym jest kod „1 z *n*” — to *kodery*. Jeśli zadaniem kodera jest zamiana kodu „1 z 4” na naturalny kod dwójkowy (kod „21”), to jego działanie można opisać tabelką

$x_3$	$x_2$	$x_1$	$x_0$	$y_2$	$y_1$
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

Nie trudno z niej wyznaczyć


$$y_1 = x_1 + x_3$$

$$y_2 = x_2 + x_3$$

Schemat tego prostego kodera jest przedstawiony na rys. 5-2a i wskazuje na sposób tworzenia innych układów tego typu: każdy sygnał *x* jest doprowadzany do wejścia tych elementów LUB, których sygnał wyjściowy *y* ma mieć wartość 1.


Jeśli koder ma być zbudowany z elementów NOR, przez zastosowanie połączeń z rys. 5-2a uzyskuje się sygnały  $\bar{y}_1$  i  $\bar{y}_2$ , które mogą być użyteczne, gdy następne elementy NOR pełnią rolę iloczynów (np.

bramkujących wyjścia  $y$  sygnałem  $b$ ). W przypadkach gdy jednak są potrzebne sygnały  $y_1$  i  $y_2$ , stosuje się układ z rys. 5-2b, w którym każdy sygnał  $x$  jest doprowadzany do tych elementów NOR, których sygnał wyjściowy  $y$  ma mieć wartość 0.

 

Rys. 5-2. Schematy kodera z elementów LUB (a), NOR (b) i NAND (c) oraz jego symbol (d)

Jeśli koder jest budowany z elementów NAND, można wykorzystać połączenia z rys. 5-2a, ale z zanegowanymi sygnałami  $x$ . W wielu przypadkach sygnałowi  $x = 1$  może odpowiadać dołączenie odpowiedniego przewodu do punktu o napięciu 0V (np. zestykem przełącznika lub przycisku, elementem z otwartym kolektorem), a wówczas schemat kodera może mieć postać z rys. 5-2c. Zasady dołączania wejść są takie same jak w przypadku elementów LUB.

 


Rys. 5-3. Kodery kodu dwójkowo-dziesiętnego 8421: a) prosty z elementów NOR; b) optymalny z elementów NOR; c) specjalny z elementów NAND

Symbolem konwerterów kodów będzie prostokąt z jedną przekątną i wpisanymi nazwami kodów; dla rozpatrywanego koderu symbol jest przedstawiony na rys. 5-2d.

Najczęściej spotykaną grupą koderów są układy o dziesięciu wejściach, zamieniające sygnał z przełączników lub przycisków na jeden z kodów dwójkowo-dziesiętnych. Na rys. 5-3 przedstawiono przykłady takich koderów dla kodu naturalnego 8421, a więc układów zamieniających kod VIII w kod I (tabl. 1-2 i 1-3). Oznaczenia  $x_i$  zastąpiono dla uproszczenia cyfrą  $i$ ; liczbę wyjściową tworzy ciąg  $(y_4 y_3 y_2 y_1)$ . W rozwiązaniu z rys. 5-3b wykorzystano fakt (łatwy do zauważenia w tablicy 1-2), że gdy  $y_2 = 1$  lub  $y_3 = 1$  to  $y_4 = 0$ , czyli  $F_1(y_2) \subseteq F^0(y_4)$  i  $F^1(y_3) \subseteq F^0(y_4)$ , co umożliwi realizację  $y_4$  za pomocą  $y_2$  i  $y_3$ . W otrzymanym układzie prostszy staje się jeden element, obciążenie sygnałów  $x$  jest mniejsze, ale należy uwzględnić stany przejściowe  $y_4$ .

Układy jednostopniowe (jak na rys. 5-3a) są niekiedy nazywane *prostymi*, a dwu- lub wielostopniowe (rys. 5-3b) — *optymalnymi*. Rozwiązanie koderu z rys. 5-3c zakłada uziemianie przewodów wejściowych.

Według opisanych wyżej zasad można zbudować kodery dowolnego

 

Rys. 5-4. Kodery kodu dwójkowo-dziesiętnego pseudopierscieniowego

innego kodu, z wykorzystaniem elementów LUB, NOR, albo NAND. Na rys. 5-4 pokazano jeszcze dwa przykłady dla dwójkowo-dziesiętnego kodu pseudopięścieniowego (VI). Zastosowanie układu wielostopniowego jest w tym przypadku niemożliwe.

### 5.2.2. DEKODERY

Konwerter, którego sygnały wyjściowe przedstawione są w kodzie „1 z  $n$ ” nazywany jest *dekoderem*. Jeśli zadaniem dekodera jest zamiana dwubitowego kodu naturalnego „21” na kod „1 z 4”, to jego działanie można opisać tabelką:


$x_2$	$x_1$	$y_3$	$y_2$	$y_1$	$y_0$
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

z której wyznacza się:  $y_0 = \bar{x}_1 \bar{x}_2$ ,  $y_1 = x_1 \bar{x}_2$ ,  $y_2 = \bar{x}_1 x_2$ ,  $y_3 = x_1 x_2$ .


Schemat odpowiedniego układu jest przedstawiony na rys. 5-5a (z wykorzystaniem elementów I) i rys. 5-5b (z elementami NOR); Układy te różnią się negacjami sygnałów wejściowych. Realizacja iloczynu z elementów NAND wymaga użycia aż dwóch takich elementów i dlatego zazwyczaj dekodery z NAND'ów dostarczają sygnałów  $\bar{y}$ , które w miarę możliwości wykorzystuje się w takiej postaci, albo neguje.

Jak wykazuje powyższy przykład, dekodery można zbudować w postaci zespołu elementów realizujących pełne iloczyny zmiennych wejściowych; dekodery nazywany jest wówczas *pełnym*. Przykład dekodera pełnego kodu dwójkowo-dziesiętnego 8421 jest przedstawiony na rys. 5-6a. Taką samą strukturę, ale z zanegowanymi sygnałami  $x$  i  $y$ , będzie miał układ z elementów NAND.

Dekodery kodów dwójkowo-dziesiętnych (i innych, w których między liczbą wejść  $n$  i wyjść  $m$  zachodzi relacja  $m < 2^n$ ) nie wykorzystują wszystkich kombinacji sygnałów wejściowych. W dekoderyze pełnym pojawieniu się niewykorzystywanej (nieprawidłowej) kombinacji wartości  $x$  towarzyszy wyzerowanie sygnałów  $y$ , gdyż żaden z realizowanych iloczynów nie ma wartości 1. Jeśli można założyć, że nieprawidłowe kombinacje nigdy nie pojawiają się na wejściu układu, to fakt ten trzeba wykorzy-

 


Rys. 5-5. Schematy dekodera z elementów I (a) i NOR (b) oraz jego symbol (c)

 

Rys. 5-6. Dekodery kodu dwójkowo-dziesiętnego 8421: a) pełny z elementów NOR; b) tablica Karnaugh; c) uproszczony z elementów NAND

stać dla uproszczenia układu. Możliwość uproszczenia wynika z wielofunkcyjnej tablicy Karnaugh, która dla kodu dwójkowo-dziesiętnego 8421 (I) ma postać jak na rys. 5-6b. Stan  $y_i = 1$  odpowiada sytuacji, gdy w kratce  $i$  jest 1, a w pozostałych ponumerowanych — 0. Ponieważ

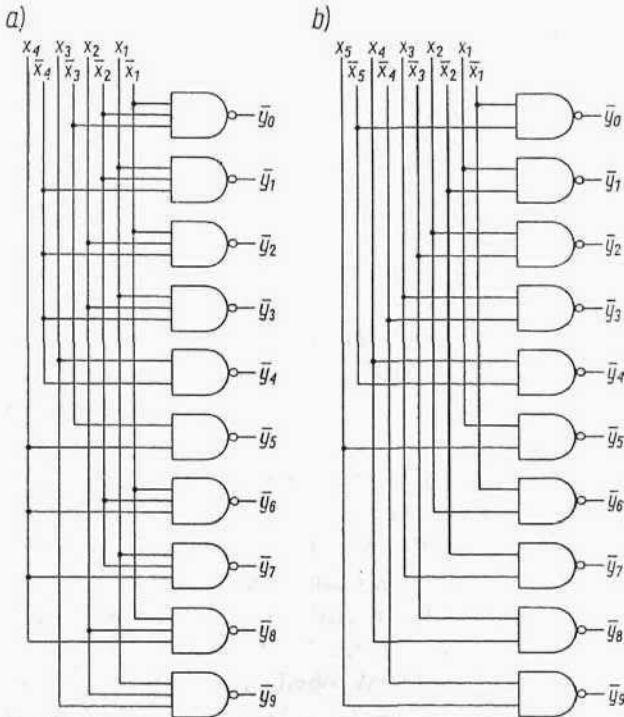

Rys. 5-7. Dekodery uproszczone kodów dwójkowo-dziesiętnych: a) Aikena; b) pseudopierścieniowego

równocześnie tylko dla jednego  $i$  może być  $y_i = 1$ , więc wszystkie funkcje dekodera można zapisywać tego typu tablicami i stosować znane metody minimalizacji funkcji. Na przykład z rys. 5-6b łatwo uzyskuje się funkcje:

$$y_0 = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \quad y_1 = x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \quad y_2 = \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \quad y_3 = x_1 x_2 \bar{x}_3$$

itd., aż do  $y_9 = x_1 x_4$ .

Jedną z możliwych realizacji pokazano na rys. 5-6c.

Dekodery, wykorzystujące nieokreślone kombinacje  $x$  dla minimalizacji funkcji  $y$  są nazywane *uproszczonymi*. W porównaniu z dekoderni




pełnymi zawierają prostsze elementy (z mniejszą liczbą wejść) i mniej obciążają sygnały  $x$ , ale pojawienie się nieprawidłowej kombinacji powoduje powstanie błędnych sygnałów wyjściowych. Dwa dalsze przykłady dekoderek uproszczonych są przedstawione na rys. 5-7 (dla kodów IV i VI). Szczególnie prosty jest dekoderek kodu pseudopierścieniowego, gdyż budowa tego kodu umożliwia określenie całej kombinacji na podstawie wartości dwóch sąsiednich pozycji  $x$ .


W dekoderek tylko jeden sygnał wyjściowy może mieć wartość 1, więc spełniona jest zależność  $F^1(y_i) \subseteq F^0(y_j)$ , dla  $i \neq j$ . Umożliwia to syntezę układów z elementów NOR i NAND, z wykorzystaniem działania zakazu (p. 3.3.4), czyli wymuszania sygnałem  $y_i = 1$  — wartości  $y_j = 0$ , albo przeciwnie. Celem takiego postępowania może być wyrugowanie sygnałów wejściowych zanegowanych (rys. 3-40) albo zmniejszenie obciążeń sygnałów wejściowych. Dekodery wykorzystujące sygnały  $y_i$  do realizacji  $y_i$ , są nazywane *optymalnymi*, przy czym kryteria optymalności mogą być różne. Przykład optymalnego dekodera dwójkowo-dziesiętnego kodu 8421 pokazano na rys. 5-8b, a opisującą ten układ tablicę na rys. 5-8a. Z tablicy wynika, że postać funkcji  $y_8$  i  $y_9$  może być prosta, jeśli wykorzysta się pozycje nieokreślone. Funkcję  $y_0$  można uzyskać z grupy (—00) przez wyrugowanie kratek  $y_4$  i  $y_8$ , a więc sygnałami wejściowymi elementu NOR z wyjściem  $y_0$  będą:  $x_1, x_2, y_4, y_8$ . Funkcję  $y_1$  uzyskuje się z grupy (000—), odejmując od niej kratkę  $y_0$ , funkcję  $y_3$  z grupy (—0—1), odejmując  $y_1$  i  $y_9$ , itd. — zgodnie z rys. 5-8a. W podobny sposób, na podstawie tablicy z rys. 5-8c, utworzono schemat dekodera kodu Aikena (IV) — rys. 5-8d. W obydwu tych przykładach występują sprzężenia zwrotne tworzące pętle, w których pracuje kilka elementów. Jeśli liczba elementów w pętli jest parzysta, to równanie opisujące funkcję  $y_i$  można sprowadzić do postaci

$$y_i = A(B + Cy_i)$$

w której  $A, B, C$  są funkcjami  $x$ . Jest to typowe równanie elementu pamięci, a ponieważ w dekoderek podtrzymywanie stanu oznacza sprzeczność między  $X$  a  $Y$ , więc funkcję pamięci trzeba wykluczyć, przyjmując  $AC = 0$ . Spełnienie tego warunku można łatwo sprawdzić na schemacie układu, gdyż sprowadza się on do wymagania, aby w zamkniętej pętli elementy  $i$  oraz  $i+2$  miały sygnały wejściowe  $x_i$  oraz  $\bar{x}_i$ . Na przykład w schemacie z rys. 5-8b występuje pętla z elementów (przy założeniu, że

 

Rys. 5-8. Tablice i schematy optymalnych dekoderów dwójkowo-dziesiętnych: a,b) kodu „8421”; c,d) kodu Aikena

 

Rys. 5-9. Struktury dekoderów: a) wielostopniowego; b) współrzędnościowego

sygnał  $y_i$  pochodzi z elementu  $i$ ): 01326754...0, a więc należy sprawdzić sygnały wejściowe par (0,3), (1,2), (3,6) itd.

Jeśli liczba elementów w pętli jest nieparzysta, to równanie opisujące każdą z funkcji można sprowadzić do postaci

$$y_i = A(B + C\bar{y}_i)$$

Dla wyrugowania możliwości powstawania drgań należy dążyć do spełnienia warunku  $AC = 0$ . Sprowadza się on do wymagania, aby w zamkniętej pętli elementy  $i$  oraz  $i+1$  miały sygnały wejściowe  $x_i$  i  $\bar{x}_i$ .

Stosowanie dekoderych optymalnych jest bardziej uzasadnione w przypadkach, gdy obciążalność elementów generujących sygnały  $x$  jest niewielka; w układach scalonych raczej nie są stosowane.

Dekodery z dużą liczbą wejść są niekiedy budowane w postaci matryc diodowych, stanowiących zestaw iloczynów diodowych (rys. 2-7b). W takich przypadkach jest celowe stosowanie układów wielostopniowych. Na przykład pełny dekodery 8-bitowy kodu naturalnego zawiera 256 8-wejściowych elementów I, czyli  $256 \cdot 8 = 2048$  diod. Gdyby 8 wejść podzielić na dwie grupy i zbudować dwa dekodery 4-wejściowe, to każdy z nich zawierałby  $16 \cdot 4 = 64$  diody, a sygnały wyjściowe można by było uzyskać z 2-wejściowych elementów I kosztem  $256 \cdot 2 = 512$  diod, co łącznie stanowi  $64 + 64 + 512 = 640$  diod. Struktura tego układu jest pokazana na rys. 5-9a. Zysk w porównaniu z dekoderych jednostopniowym jest więc bardzo duży. Gdyby jeszcze dekodery 4-wejściowe zbudować w postaci układu dwustopniowego (z dwóch dekoderych 2-bitowych i zespołu iloczynów) to liczbę diod w takim dekoderych można by ograniczyć do 48, a w całym układzie do 608. Zysk z wprowadzenia trzeciego stopnia nie jest więc duży, zwłaszcza jeśli się uwzględni tłumienie sygnału wnoszone przez każdy stopień układu. Podobne proste obliczenia dla innych kodów i różnej liczby wejść umożliwiają wybór struktury najprostszej.

Budowanie dekoderych wielostopniowych z elementów NOR lub NAND nie jest opłacalne, gdyż wymaga realizowania negacji sygnałów między stopniami. Z tego powodu występuje niekiedy konieczność stosowania układów jednostopniowych nawet w tych przypadkach, gdy sygnały wejściowe tworzą odrębne grupy, ułatwiające dekodowanie częściowe. Na przykład przy równoczesnym dekodowaniu stanu dwóch

liczników, układ jednostopniowy wymaga wprowadzenia na wejście elementów I sygnałów jednego i drugiego licznika (rys. 5-9b). Tworzy się w ten sposób charakterystyczny *dekoder współrzędnościowy*. Liczba sygnałów w grupach wejściowych ograniczona jest liczbą wejść elementów wyjściowych, ale i tu można stosować dekodowanie uproszczone. Szczególnie proste układy uzyskuje się, gdy sygnały wejściowe tworzą kody pseudopierścieniowe; element I o czterech wejściach może wówczas dekodować stan np. dwóch dowolnie długich liczników. Kody w różnych grupach sygnałów wejściowych mogą też być różne, a liczba współrzędnych układu nie musi być ograniczona do dwóch.

### 5.2.3. TRANSLATORY KODÓW I UKŁADY UZUPEŁNIAJĄCE

Te konwertery kodów, które nie są koderami i dekodernami, bywają nazywane *translatorami kodów* i w zasadzie mogą być budowane przez połączenie wyjść odpowiedniego dekodera z wejściami kodera. Taka realizacja w większości przypadków nie jest jednak optymalna. Najlepsze wyniki daje synteza tych układów jako typowych układów wielowyjściowych, metodami wprowadzonymi wyżej. Na przykład konwerter kodu Gray'a na naturalny kod dwójkowy, w przypadku trzech zmiennych można opisać tablicą z rys. 5-10, z której otrzymuje się

$$\begin{aligned}y_3 &= x_3 \\y_2 &= x_2 \bar{x}_3 + \bar{x}_2 x_3 = x_2 \oplus x_3 \\y_1 &= x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 + \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 + \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 + x_1 x_2 x_3 = \\&= x_1 (\bar{x}_2 \bar{x}_3 + x_2 x_3) + \bar{x}_1 (\bar{x}_2 x_3 + x_2 \bar{x}_3) = x_1 \oplus y_2\end{aligned}$$

Zaobserwowana w tych zależnościach prawidłowość umożliwia budowanie konwerterów o większej liczbie wejść, z zachowaniem iteracyjnej struktury układu z rys. 5-10b, tzn. ze związku

$$y_i = x_i \oplus y_{i+1}$$

W podobny sposób dla konwertera naturalnego kodu dwójkowego na kod Gray'a otrzymuje się z tablicy (rys. 5-10c)

$$\begin{aligned}y_3 &= x_3 \\y_2 &= x_2 \bar{x}_3 + \bar{x}_2 x_3 = x_2 \oplus x_3 \\y_1 &= x_1 \bar{x}_2 + \bar{x}_1 x_2 = x_1 \oplus x_2\end{aligned}$$